

Student Name: Bilal Tekin

Student ID:2017400264

Session:

CMPE 240 2020 Experiment 5 Preliminary Work

1. State Register Inputs:

n0,n1

2. State Register Outputs:

s0,s1

3. Combinational Block Inputs:

x,s0,s1

4. Combinational Block Output:

y0,y1,n0,n1

5. Fill the following truth table:

#	s1	s0	x	n1	n0	y1	y0
0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	1	0	1
4	1	0	0	0	1	1	0
5	1	0	1	0	0	0	0
6	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	1	1	0	0

Student Name: Bilal Tekin


Student ID:2017400264

Session:

6. Is this a Moore or Mealy Machine? (No explanation, only short answer)

Mealy Machine

7. Draw the FSM:

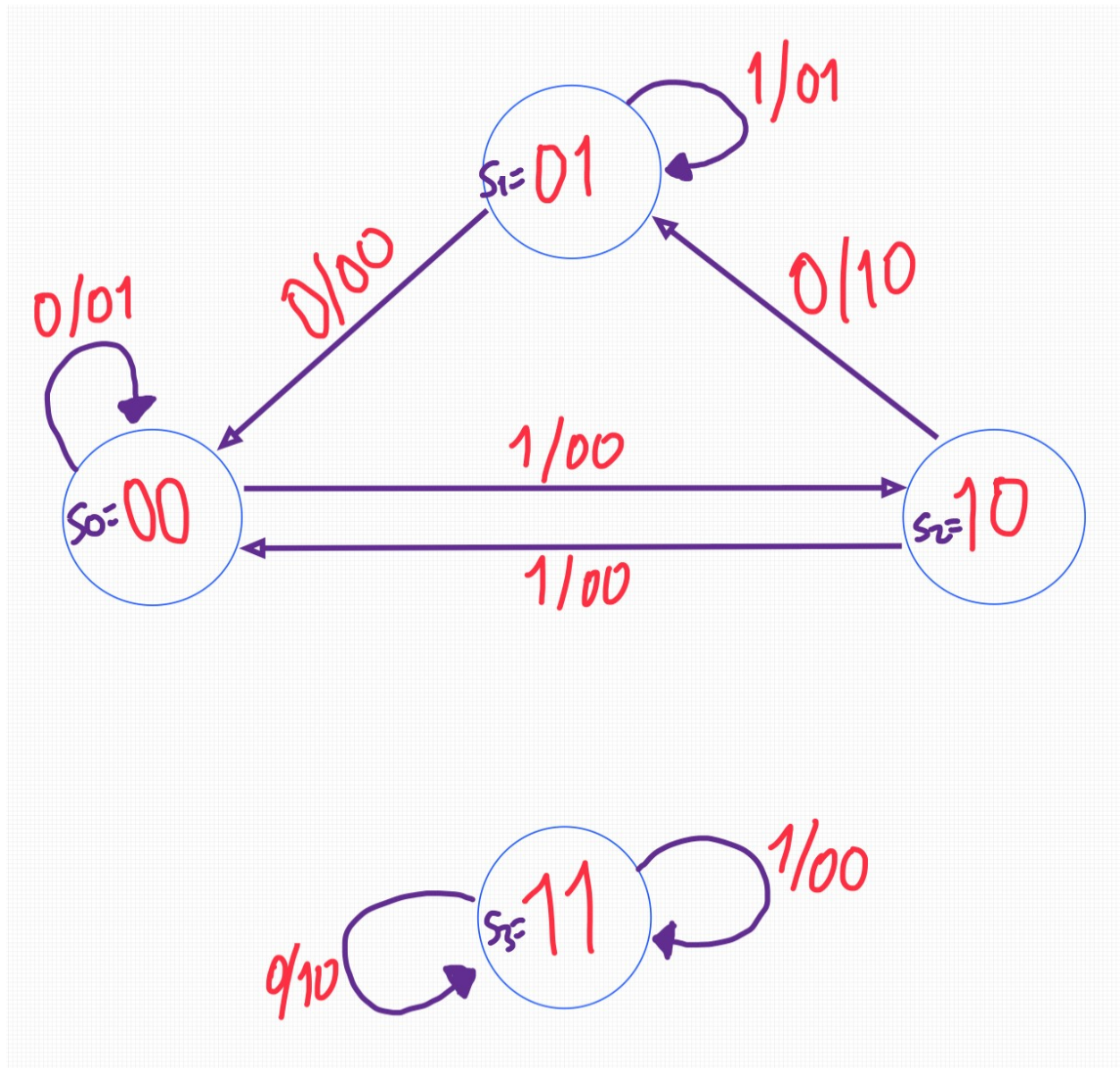

Student Name: Bilal Tekin


Student ID:2017400264

Session:

8. How many unreachable states does the finite state machine contain?

1

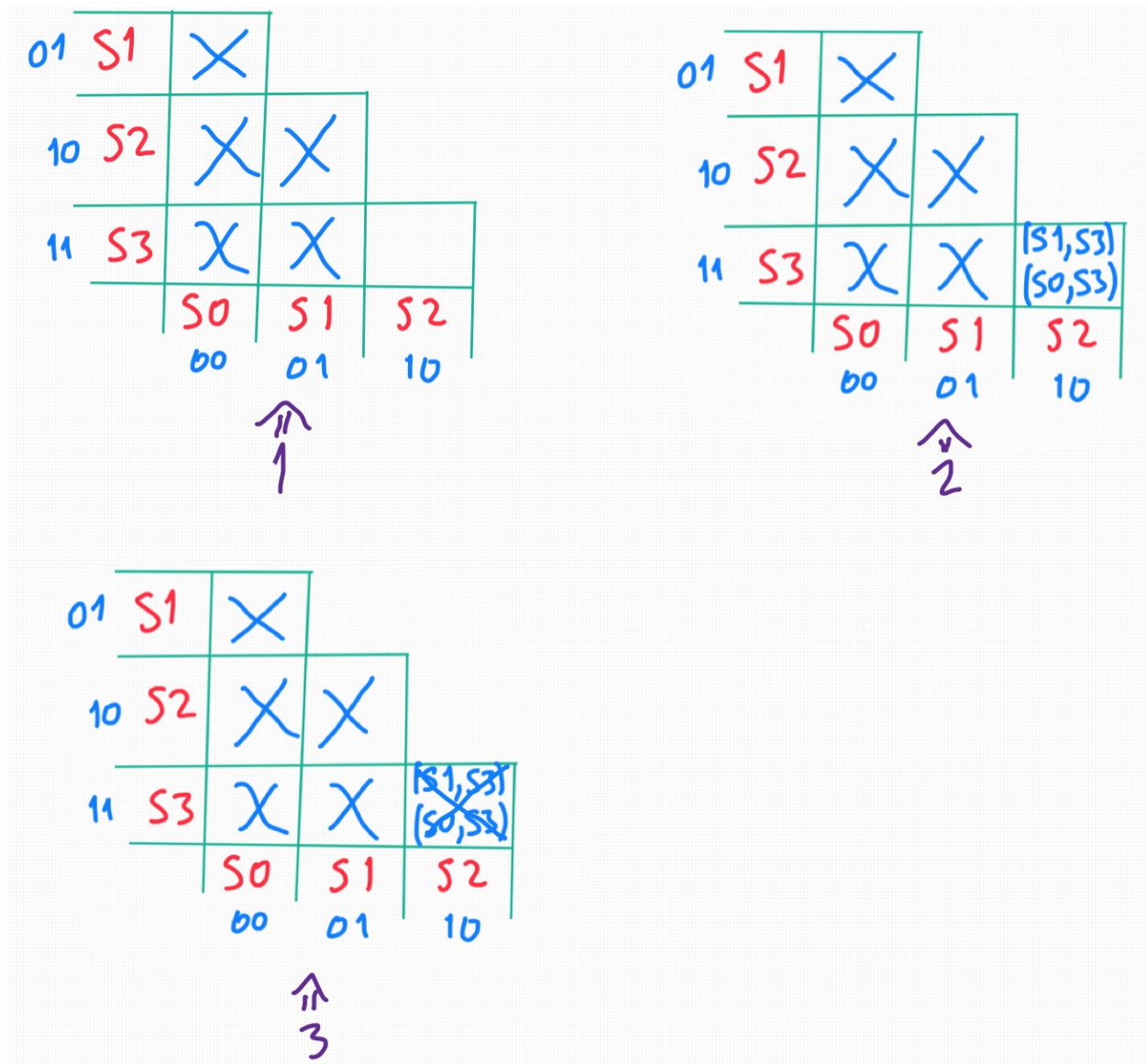9. Minimize the state machine. Show your steps. Is it minimized or not?



It is not minimized. FSM will be the same no change.